
 


# LFSR / FPGA stuff

Principle:

 

Combinatorial / sequential concepts



Basic Amaranth concept:

```
class MyClass(Elaboratable):
```

```
    def elaborate(self, platform):  
        m = Module()
```

```
        cSig = Signal()
```

```
        sSig = Signal(2)
```


```
        m.d.comb += cSig.eq(sSig[1] ^ sSig[0])
```

```
        m.d.sync += sSig.eq(Cat(sSig[1], cSig))
```

```
    return m
```

amaranth → verilog → synthesis (yosys, Vivado, ...) → PnR (nextpnr, vtr, vivado, ...) → bitstream → programmer

## LFSR: basic idea

 

AND truth table:

i1\i2	0	1
0	0	0
1	0	1

TAPs with AND: mask ( $y_n = i1_n \& i2_n$ )

XOR truth table:

i1\i2	0	1
0	0	1
1	1	0

reduction Xor: ( $y = i_0 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus \dots \oplus i_{n-1}$ )

With taps set at synthesis time  $\rightarrow$  gateware is optimize (no more AND, picks relevant bits and improve the LUT's truth table).

# NCO

